EHM2141 LOJİK DEVRELER

2024-2025 BAHAR DÖNEMİ

HAFTA 5 – DERS 1 18 Mart 2025

Dr. Sibel ÇİMEN

Çıkışları girişlere yegane bağlı olan lojik devrelere, kombinezonsal lojik devreler denir. Bellek elemanı olmayan devrelerdir.



$$f_1(x_1, x_2, \dots x_n) = \dots$$

$$f_2(x_1, x_2, \dots x_n) = \dots$$

$$\vdots$$

$$f_m(x_1, x_2, \dots x_n) = \dots$$

Kombinezonsal devre tasarımı adımları:

- Problemin sözel tanımı.
- Giriş ve çıkışların sayısı belirlenir ve adlandırılır.
- > Doğruluk tablosu oluşturulur.
- > Her bir çıkış için lojik fonksiyon bulunur ve bir indirgeme yöntemi ile minimal fonksiyon bulunur.
- Fiziksel gerçeklemede kullanılacak lojik devre elemanları belirlenir.
- > Lojik devre şeması çizilir.
- Devre kontrol edilir.


Örnek:

Bir paketleme bandı içim uyarı sinyali devresi tasarımı istenmektedir. Bu paketleme bandında bir paket içerisinde 6 adet ürün yerleştirilmektedir. Bant üzerinde bulunan bir sensör ikili sayı sisteminde ürünleri saymaktadır. Ayrıca 2 dakikalık sürenin dolduğu uyarısını veren bir devrenin saat (T) çıkışı vardır. Uyarı işareti şu durumlarda verilir;

- > Saat çıkışı (T) eğer lojik-1 olduysa ve en az 2 ürün varsa uyarı işareti verilecektir.
- > Saat çıkışı (T) lojik-1 olmasa bile 6 ürün paket içerisindeyse uyarı işareti verilecektir.

Bu uyarı sistemi için lojik devre tasarımını gerçekleyiniz.

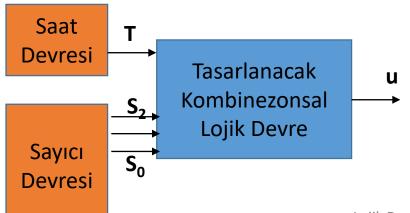Girişler: Saat (T) Sayıcı çıkışları (s₀, s₁, s₂) Cıkışlar: Uyarı çıkışı (u)




Probleme ilişkin doğruluk tablosu

$T \mid S_2$		So	и					
0	0	0	0					
0	0	1	0					
0	1	0	0					
0	1	1	0					
1	0 0		0					
1	0	1	0					
1	1	0	1					
1	1	1	ф					
0	0	0	0					
0	0	1	0					
0	1	0	1					
0	1	1	1					
1	0	0	1					
1	0	1	1					
1	1	0	1					
1	1	1	ф					
	0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1	0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1	0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0					


Örnek:

T	S ₂	S ₁	So	u	
0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	0	
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	ф	
1	0	0	0	0	
1	0 0		1	0	
1	0	1	0	1	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
1	1 0		1	1	
1	1	1	0	1	
1	1 1 1		1	ф	
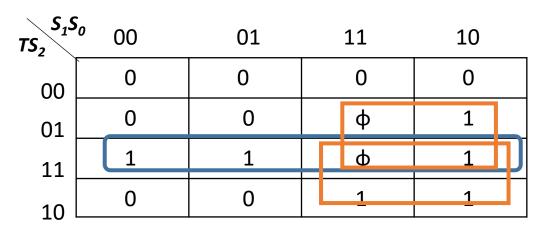
$$u(T, S_2, S_1, S_0) = \sum_{m \in S_1, m \in S_2} m(6, 10, 11, 12, 13, 14) + \sum_{m \in S_2, m \in S_2, m \in S_2} \emptyset_m(7, 15)$$




$$u = T.S_1 + T.S_2 + S_2.S_1$$

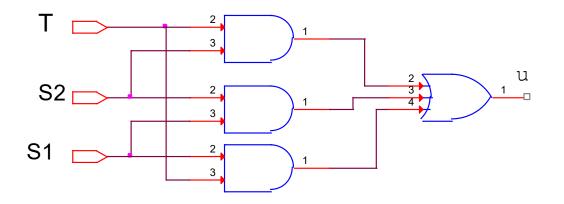


Örnek:

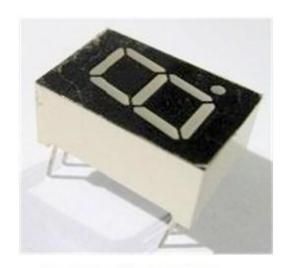
BCD sayıları 7-parçalı led göstergeye uygun olacak şekilde dönüştürmek için bir kod çözücü devre tasarlayınız.




7 segment display

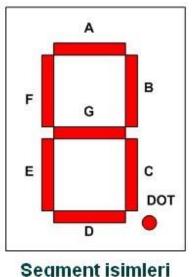


Segment isimleri

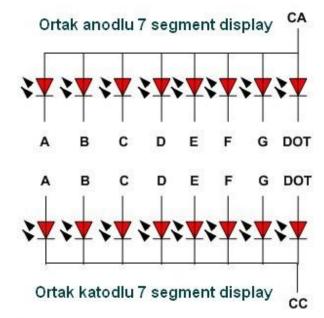

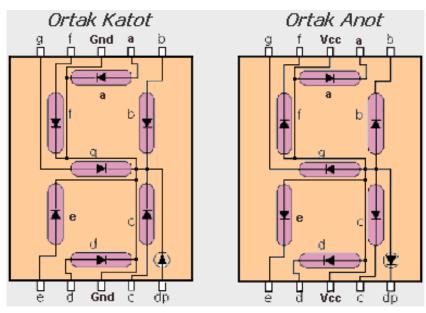

Örnek:

7-segment display ortak katot'lu olsun.

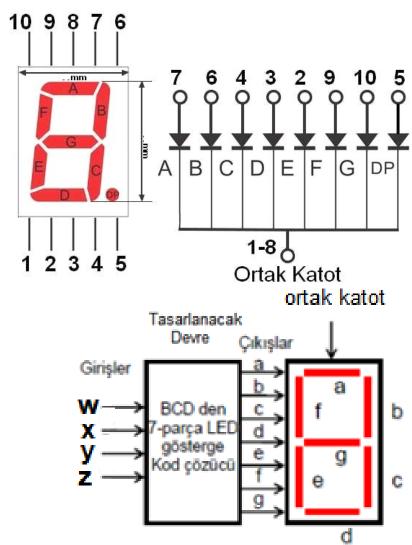

w	X	у	z	а	b	С	d	е	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1					
0	0	1	1	1	1					
0	1	0	0	0	1					
0	1	0	1	1	0					
0	1	1	0	1	0					
0	1	1	1	1	1					
1	0	0	0	1	1					
1	0	0	1	1	1					
1	0	1	0	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф
1	0	1	1	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф
1	1	0	0	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф
1	1	0	1	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф
1	1	1	0	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф
1	1	1	1	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф


Örnek:

W	x	у	Z	а	b	С	d	е	f	g	wx
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	00 1
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	01 0
0	0	1	0	1	1						11 ϕ
0	0	1	1	1	1						H
0	1	0	0	0	1						
0	1	0	1	1	0						f(x)
0	1	1	0	1	0						
0	1	1	1	1	1						
1	0	0	0	1	1						<i>yz</i> 00
1	0	0	1	1	1						wx 30
1	0	1	0	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф	00
1	0	1	1	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф	01 <mark> </mark>
1	1	0	0	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф	11 ф
1	1	0	1	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф	10 1
1	1	1	0	ф	ф	ф	ф	ф	ф	ф	
1	1	1	1	ф	ф	ф	ф	ф	Lojik De	evrel e r Der	s Notu - Doç. Dr. Umut Engin AYTEN



$$f(x, y, z) = w + y + \bar{x}.\bar{z} + x.z$$

b çıkışı için:

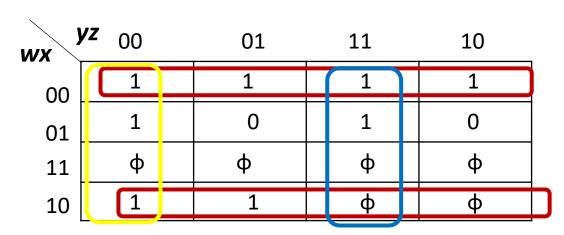

$$f(x,y,z) = \bar{x} + \bar{y}.\bar{z} + y.z$$

Devre Tasarımı Programları Kullanımı

- > Logisim
- > Karnaugh Map Minimizer

- > 19 Mart 2025 Cumartesi günü ÖDEV 1 Verilecek!
 - > Ödev Teslim Tarihi 30 Nisan saat 23:50!

REFERANSLAR:

- 1. 'Lojik Devreler', Tuncay UZUN Ders Notları, http://tuncayuzun.com/Dersnot_LDT.htm, 2020.
- 2. 'Lojik Devre Tasarımı', Taner ASLAN ve Rifat ÇÖLKESEN, Papatya Yayıncılık, 2013.
- 3. M. Morris Mano, Sayısal Tasarım (Çeviri), Literatür Yayıncılık: İstanbul, 2003.