EHM2141 LOJİK DEVRELER

2024-2025 BAHAR DÖNEMİ

HAFTA 2 – DERS 1 25 Şubat 2025


Dr. Sibel ÇİMEN

Sayısal Lojik Tümleşik Devre Teknolojisi

Sayısal elektronik devreler, elektronik devre üretim teknolojisinin gelişimine paralel olarak gelişmiş ve önceleri elektromekanik röleler, elektron tüpleri, ayrık transistorlar ve yakın zamandan günümüze kadar da tümleşik devreler kullanılarak gerçekleştirilmişlerdir. Tümleşik devre teknolojisinin gelişmesiyle değişik özelliklerde lojik devreler ortaya çıkmıştır [1].



NOT (Tümleyen-DEĞİL) Lojik Kapısı

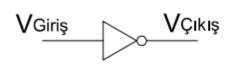


V Giriş	Vç _{ıkış}		
0	1		
1	0		

(a) lojik sembolü

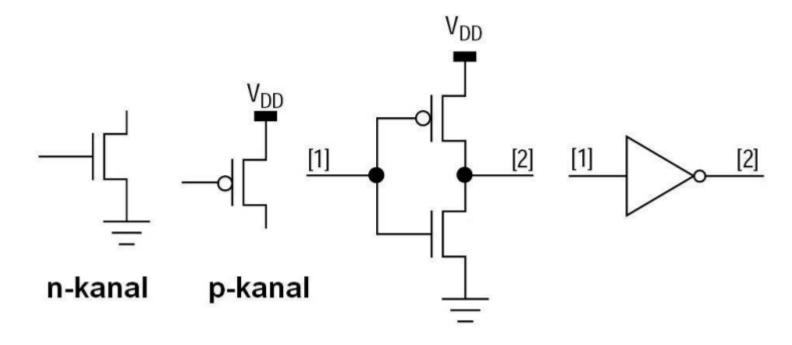
(b) doğruluk tablosu

MOS transistorlar ve CMOS tümleyen kapısı



Sayısal Tümleşik Devre Teknolojileri [1]

Lojik Aile	Çıkış Yılı	Teknoloji	Güç Harcaması	Sürme (-I _{OH} / I _{OL})	Çalışma Hızı (ns)	Standart Paket Tipleri	V _{OLP} Gürültü
TTL	1968	Bipolar	Yüksek	-15 / 24	18	DIP, SO	< 0.8 V
S	1974	Bipolar	Yüksek	-15 / 64	9	DIP, SO	< 0.8 V
LS	1976	Bipolar	Orta	-15 / 24	18	DIP, SO	< 0.8 V
ALS	1979	Bipolar	Orta	-15 / 24	10	DIP, SO, SSOP	< 0.8 V
HC/HCT	1975	CMOS	- Düşük	-8 /18	25	DIP, SO	< 1 V
F	1983	Bipolar	+ Yüksek	-15 / 64	6.5	DIP, SO, SSOP	< 0.8 V
AS	1982	Bipolar	+ Yüksek	-15 / 64	6.2	DIP, SO	< 0.8 V
FCT	1986	CMOS	Düşük	-32 / 64	6.5 / 4.8	DIP, SO	> 2 V
BCT	1987	BiCMOS	+ Düşük	-15 / 64	5.5	DIP, SO	< 0.8 V
AC/ACT	1985	CMOS	Düşük	-24 / 24	10	DIP, SO	*>2V
ABT	1990	BiCMOS	Düşük	-32 / 64	4.1	DIP, SO, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
FCT - T	1991	CMOS	Düşük	-32 / 64	6.5 / 4.8 / 4.1	DIP, SO, SSOP, QSOP	< 1 V
LVT	1992	BICMOS	- Düşük	-32 / 64	4.2	SO, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
LVC / ALVC	1993	CMOS	Düşük	-24 / 24	7 / 3.6	SO, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
ETL/ABTE	1993	BiCMOS	Düşük	-60 / 90	4.6	SSOP, TSSOP	< 0.8 V
CBT	1994	BICMOS	Düşük	0	250 ps	SOIC, SSOP, TSSOP	< 0.8 V
AHC/AHCT	1996	CMOS	- Düşük	-8/8	8.5	DIP, SOIC, SSOP, TSSOP	< 1 V

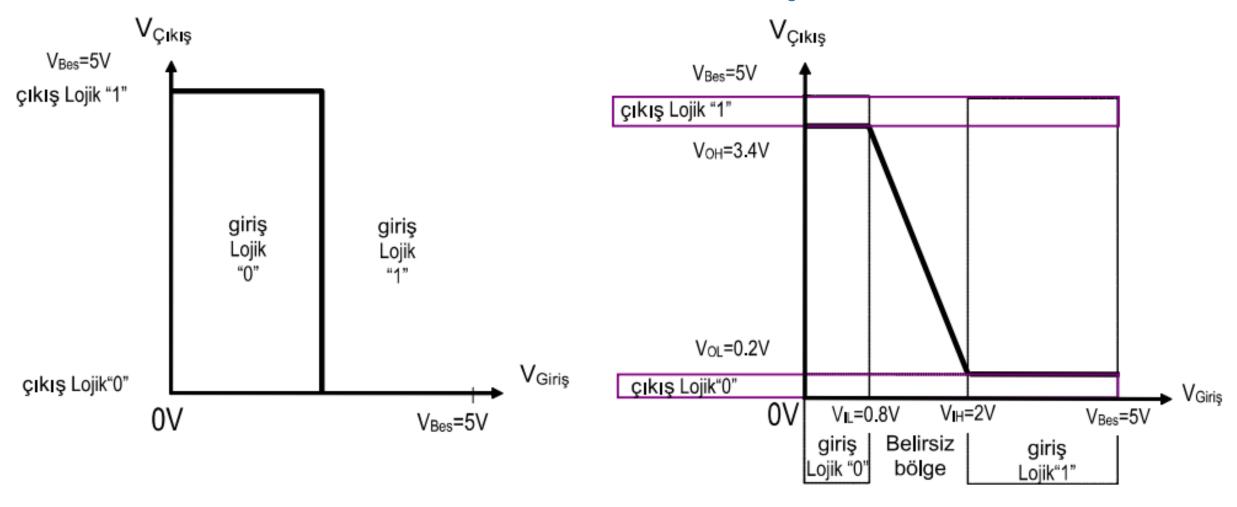

(a) İdeal lojik gerilim seviyeleri

(b) Pratikteki lojik gerilim seviyeleri

DEĞİL Kapısının Lojik Gerilim Seviyeleri

Gerilim Seviyeleri:

V_{IH}: Girişin lojik-1 olarak algılanabilmesi için uygulanması gereken en küçük gerilim seviyesi.


V_{IL}: Girişin lojik-0 olarak algılanabilmesi için uygulanması gereken en büyük gerilim seviyesi.

V_{OH}: Çıkışın lojik-1 olarak değerlendirilebilmesi için gözlenmesi gereken en küçük gerilim seviyesi.

V_{OL}: Çıkışın lojik-0 olarak değerlendirilebilmesi için gözlenmesi gereken en büyük gerilim seviyesi.

Gürültü marjı, yüksek seviye için, $NM_H = V_{OH} - V_{IH}$, düşük seviye için, $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$, olarak tanımlanır.

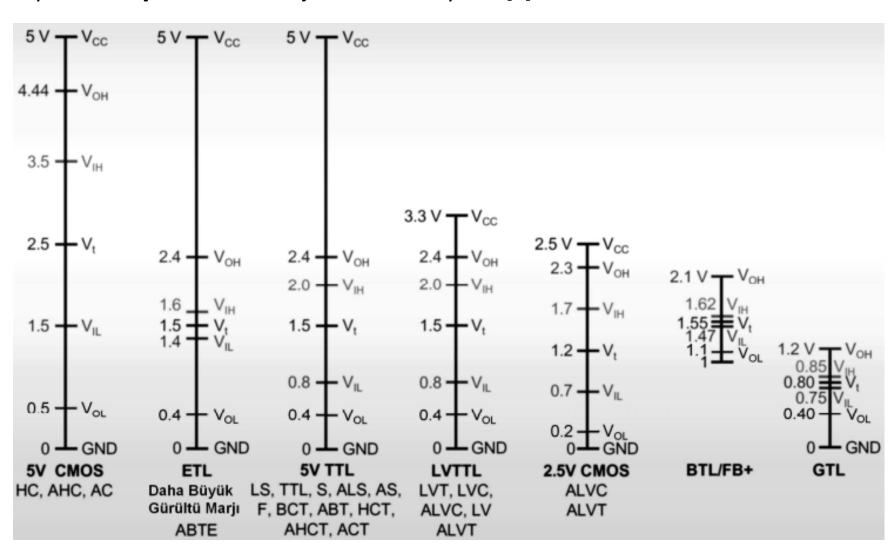Sayısal Tümleşik Devrelerin Lojik Gerilim Seviyeleri [1]




SAYI SİSTEMLERİ

Sayı sistemleri iki ana gruba ayrılır: Sabit noktalı sayı sistemleri, Kayan noktalı sayı sistemleri.

Sabit Noktalı Sayı Sistemleri

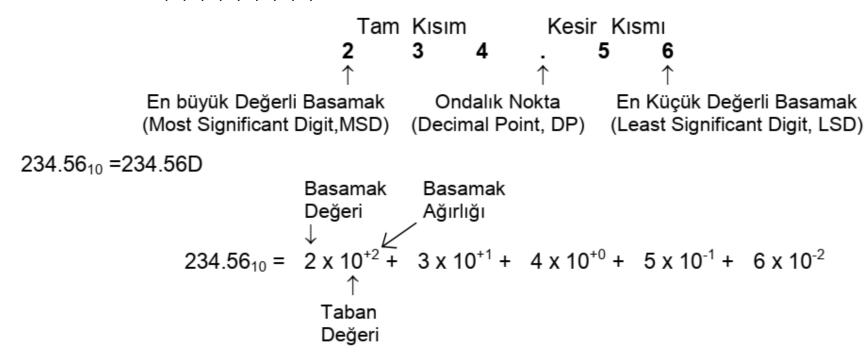
Sayılar değişik tabanlara dayanılarak farklı şekillerde gösterilebilir. Günlük yaşantımızda kullandığımız sayı sistemi ondalık (decimal) sayı sistemidir. Ayrıca 10 tabanlı sistem olarak da adlandırılır ve bu sistemde on tane sembol kullanılır. Semboller: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9



Ondalık sayı sisteminin genel biçimi ve terminolojisi [1].

İkili Sayı Sistemi

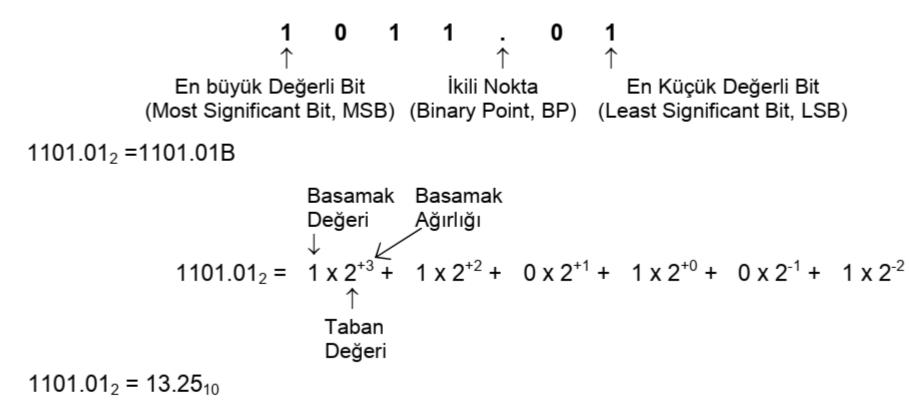İkili (Binary) sayı sistemi, sayısal elektronik sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Günlük yaşantımızda kullandığımız ondalık sayı sisteminden iki yönlü dönüşüm yapılarak kullanılır. Bu sistemde, Boole cebrinde doğru ve yanlışı belirtmek üzere iki tane sembol kullanılır. Semboller : 0,1



İkili sayı sisteminin genel biçimi ve terminolojisi [1].

İkili Sayı Sistemi

$$13.25_{10} = (?)_2$$

Birinci kısımda önce tamsayı kısmın dönüşümü yapılır.

$$\frac{13}{2} = 6 + \text{kalan 1}$$

$$\frac{6}{2} = 3 + kalan 0$$

$$\frac{3}{2} = 1 + \text{kalan } 1$$

$$\frac{1}{2} = 0 + \text{kalan } 1$$

Buradan 1 1 0 1 elde edilir.

İkinci ve son kısımda ise kesirli kısmın dönüşümü yapılır.

Sonuç olarak 1101.01 elde edilir.

$$0000_2 = 0_{10}$$

$$0001_2 = 1_{10}$$

$$0010_2 = 2_{10}$$

$$0011_2 = 3_{10}$$

$$0100_2 = 4_{10}$$

$$0101_2 = 5_{10}$$

$$0110_2 = 6_{10}$$

$$0111_2 = 7_{10}$$

$$1000_2 = 8_{10}$$

$$1001_2 = 9_{10}$$

$$1010_2 = 10_{10}$$

$$1100_2 = 12_{10}$$

$$1101_2 = 13_{10}$$

$$1110_2 = 14_{10}$$

$$10000_2 = 16_{10}$$

$$10001_2 = 17_{10}$$

Sekizli Sayı Sistemi

Sekizli sayı sisteminde 8 tane sembol vardır. Semboller: 0,1,2,3,4,5,6,7

Onaltılık Sayı Sistemi

Onaltılık (Hexadecimal, Hex) sayı sistemi, sayısal elektronik sistemlerinde mikroişlemci temelli uygulamalarda yaygın olarak kullanılır. Semboller 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

On altı tabanlı sayı sisteminin gösterimi ve sayıların kuvvet serisi şeklindeki açılımı aşağıda verilmiştir

1A3.1F₁₆ =1A3.1FH

Onaltılık sayı sisteminin genel biçimi ve terminolojisi [1].

$$1A3.1F_{16} = 419.12109375_{10}$$

Onaltılık Sayı Sistemi

Birinci kısımda önce tamsayı kısmın dönüşümü yapılır.

$$\frac{419}{16} = 26 + kalan 3$$

$$\frac{26}{16} = 1 + kalan 10$$

$$\frac{1}{16} = 0 + kalan 1$$

Buradan 1 A 3 elde edilir.

İkinci ve son kısımda ise kesirli kısmın dönüşümü yapılır.

Sonuç olarak 1 A 3 . 1 F elde edilir. 419.12109375₁₀= 1A3.1F₁₆

On tabanından n tabanına dönüşüm

$$0.37_{10} = (?)_2$$

 $0.37 \times 2 = 0.74 \rightarrow 0$

$$0.37 \times 2 = 0.74 - 0.000$$

$$0.74 \times 2 = 1.48 \rightarrow 1$$

$$0.48 \times 2 = 0.96 \rightarrow 0$$

$$0.96 \times 2 = 1.92 \rightarrow 1$$

$$0.92 \times 2 = 1.84 \rightarrow 1$$

$$0.84 \times 2 = 1.68 \rightarrow 1$$

$$0.68 \times 2 = 1.36 \rightarrow 1$$

$$0.36 \times 2 = 0.72 \rightarrow 0$$

$$0.72 \times 2 = 1.44 \rightarrow 1$$

•

•

•

.

Bu işlem sonsuza kadar gidebilir. İşlemi bir yerde sonladırmak gerekir.

m tabanında p hane ile gösterilen kesirli bir sayının, n tabanında kaç hane (r) ile ifade edileceği [2];

$$m^{-p} = n^{-r}$$

$$-plnm = -r lnn$$

$$r = p \frac{lnm}{lnn}$$

m= 10, p=2, n=2 iken. Yandaki örnek için;

$$r = 2\frac{ln10}{ln2} = 6.64$$

Noktadan sonra 7 hane yeterlidir.

SAYI SİSTEMLERİ

2 tabanından 8/16 tabanına dönüşüm:

$$6307_8 = (?)_2$$

8=2³ olduğu için onaltılık sistemden ikili sisteme dönüşüm için onaltılık sayının her basamağına karşılık olarak 3-bitlik ikili kodu yazılarak elde edilebilir

$$6307_8$$
= 110 011 000 111₂
 6307_8 =(3271)₁₀=(110011000111)₂
 0.7304_8 =(0.111011000100)₂

16=2⁴ olduğu için onaltılık sistemden ikili sisteme dönüşüm için onaltılık sayının her basamağına karşılık olarak 4-bitlik ikili kodu yazılarak elde edilebilir